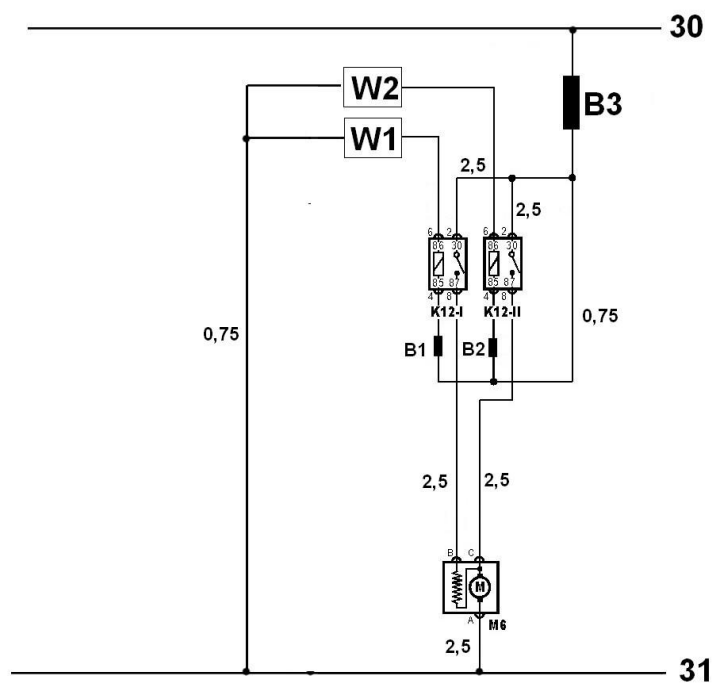


C2

Zespół/ imię i nazwisko	Ocena

1. Wykonaj podłączenie wentylatora z rezystorem według poniższego schematu.



2. Zmierz rezystancję rezystora [R_W] wentylatora chłodnicy.

$R_W = \dots\dots\dots$

3. Wykonaj pomiar prądu [I_n] pobieranego przez silnik wentylatora przy najwyższych obrotach.

$I_n = \dots\dots\dots$

4. Oblicz moc silnika.

$P = \dots\dots\dots$

5. Oblicz natężenie prądu rozruchowego $I_r = k \times I_n$.

k – krotność prądu znamionowego (do obliczeń przyjąć wartość $k = 4$)

$I_r = \dots\dots\dots$

6. Dobierz wartość prądową bezpiecznika **B3** zabezpieczającego układ.

.....
