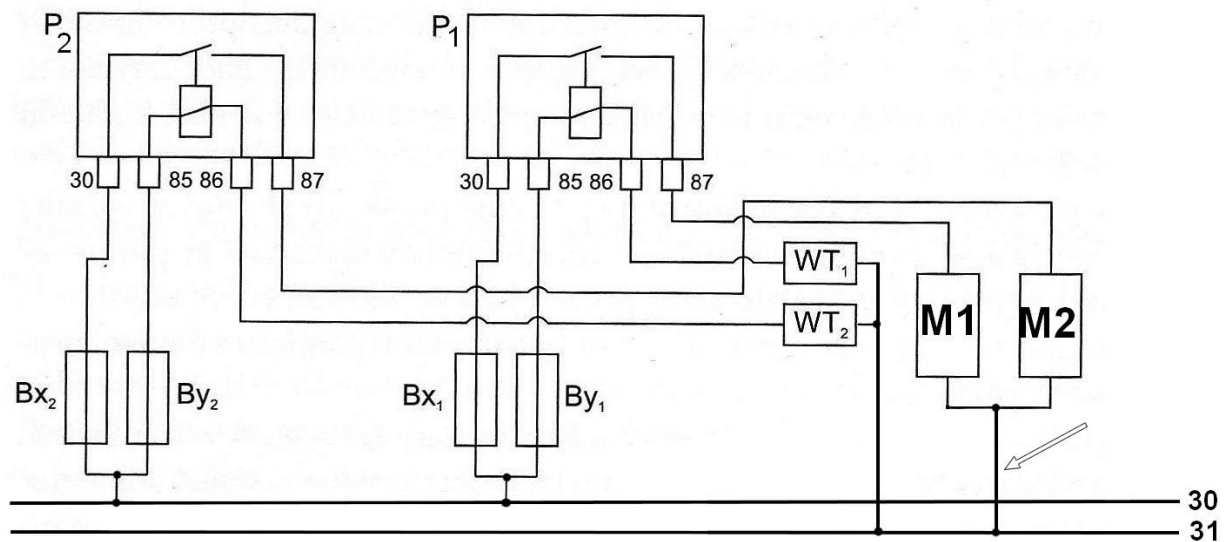


Zespół/ imię i nazwisko	Ocena

C3

1. Wykonaj podłączenie dwóch wentylatorów chłodnicy według poniższego schematu.



2. Dobierz wartość prądową bezpieczników **Bx₁** i **Bx₂** zabezpieczających układ na podstawie obliczeń z ćwiczenia **Z3**.

Bx₁=..... **Bx₂**=.....

3. Zmierz wartość natężenia prądu na odcinku wskazanym strzałką.

I₁₂ =.....

4. Na podstawie tabeli obciążalności przewodów określ wymaganą średnicę przewodu na tym odcinku.

S [mm ²]	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0
I _{max} [A]	4	6	10	15	25	40	60

.....
