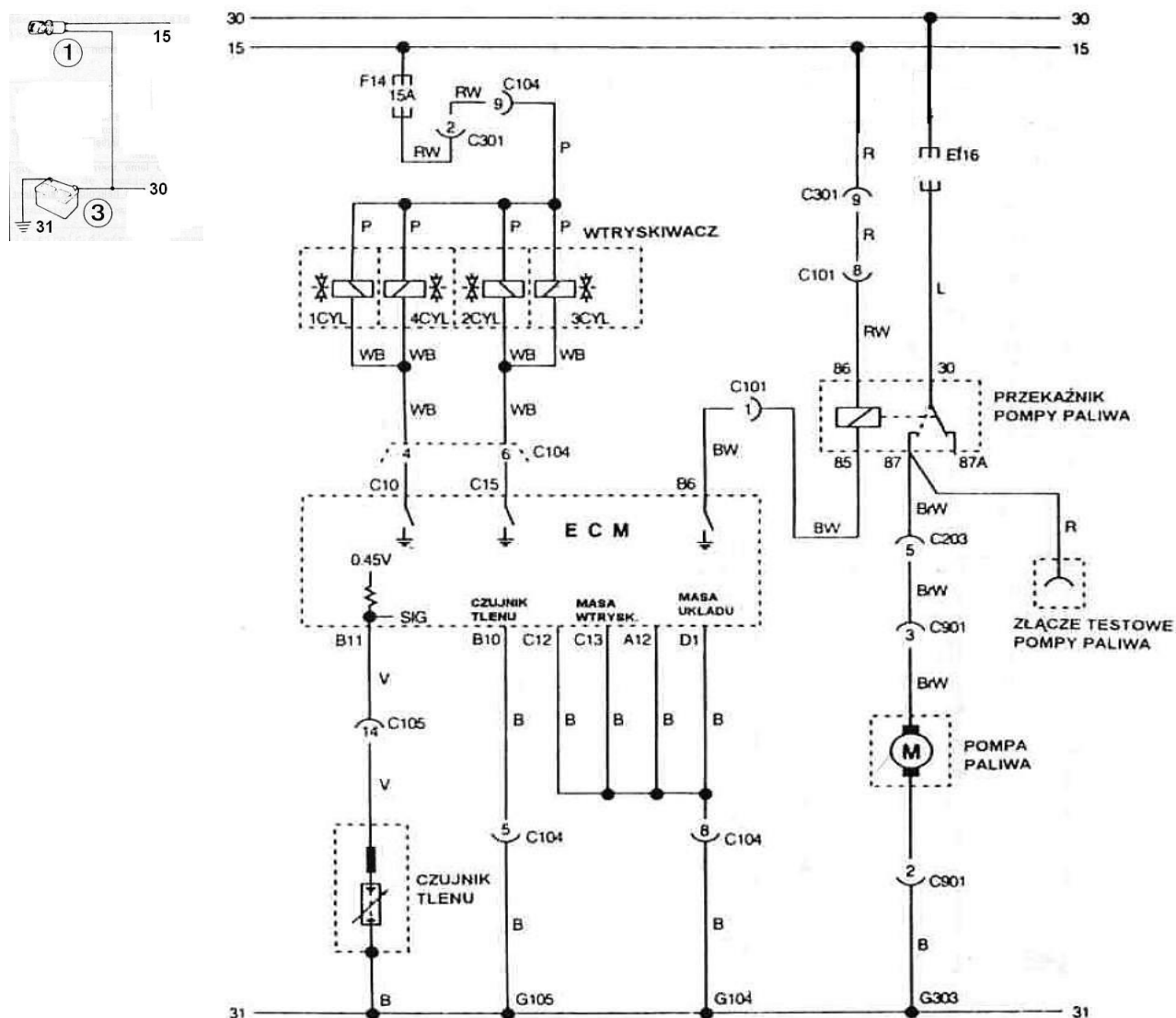


C5

Zespół/ imię i nazwisko	Ocena

1. Wykonaj podłączenie pompy paliwa według poniższego schematu.



2. Wykonaj pomiar prądu [I_n] pobieranego przez silnik pompy zewnętrznej i wewnętrznej.

3. Oblicz natężenie prądu rozruchowego $I_r = k \times I_n$.

k – krotność prądu znamionowego (do obliczeń przyjąć wartość $k = 3$)

4. Dobierz wartość prądową bezpiecznika zabezpieczającego układ.

Wartości prądów	Wartości prądów	Bezpiecznik
I_n pompy zewnętrznej		
I_n pompy wewnętrznej		
$I_r = k \times I_n$ pompy zewnętrznej		
$I_r = k \times I_n$ pompy wewnętrznej		

OBLICZENIA I WNIOSKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....